

**Objectif : repérer les causes de dysfonctionnement d'un objet alimenté par des piles.**

1) Complète les légendes du schéma d'une lampe de poche.

ampoule - fil électrique - pile ronde - interrupteur

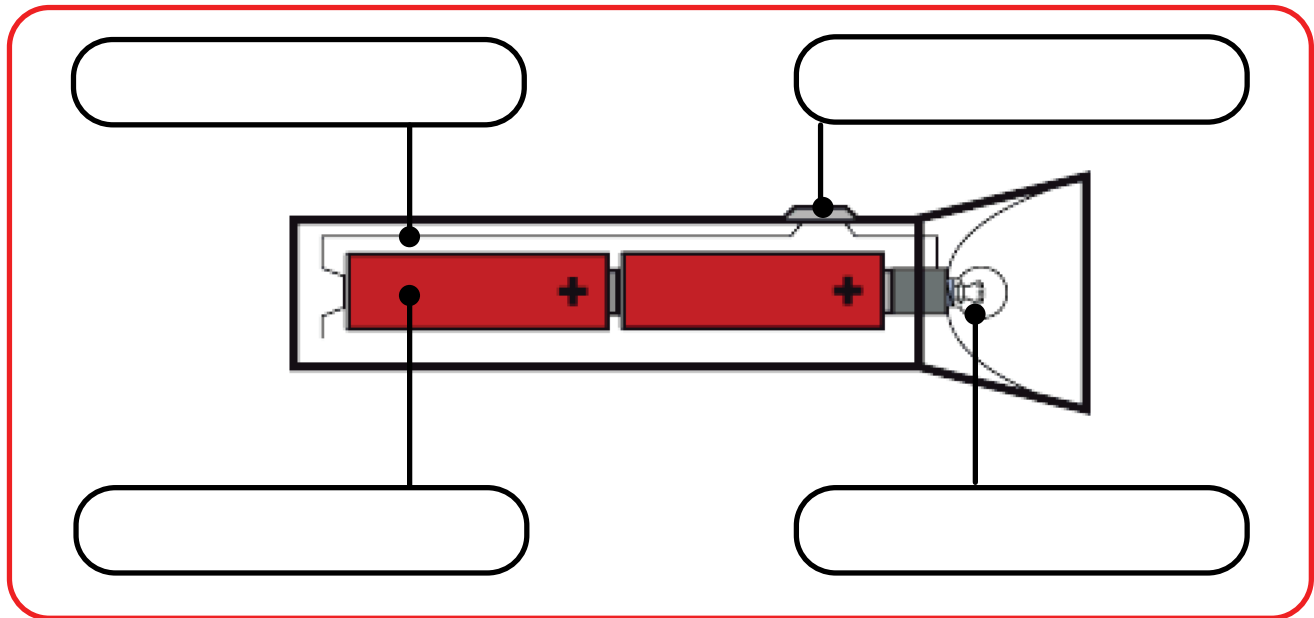


Schéma d'une lampe de poche

2) Les lampes schématisées ci-dessous ne fonctionnent pas.

Entoure la cause de la panne dans chaque cas.

